### **REGIME TRANSITOIRE DU PREMIER ORDRE**


### Exercice n°1

On considère une source de courant débitant un échelon de courant :

pour 
$$t < 0$$
  $i(t) = 0$  et pour  $t > 0$   $i(t) = 1$ .

Donner les expressions des intensités dans les dipôles en fonction du temps.

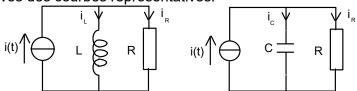Tracer les allures respectives des courbes représentatives.




## Exercice n°2

C est initialement déchargé.

A t = 0, on ferme K.

- 1°) Donner les valeurs initiales de i, i' et i" à l'instant  $t = 0^+$ .
- 2°) Donner ces mêmes valeurs au bout d'un temps infini.
- 3°) Etablir les expressions de i(t), i'(t), i"(t).

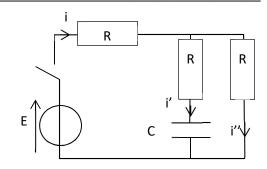AN. E = 300 V, C =  $2\mu$  F, R = 1 M $\Omega$ .



R

+q

## Exercice n°3

On considère le circuit ci-contre.

A la date t = 0, on a u = E et i = 0.


- 1°) La charge q de la capacité varie de dq entre les dates t et t + dt. Ecrire une relation liant dq, dt, I<sub>0</sub>, u, E et R.(C'est-à-dire écrire la relation différentielle)
- 2°) En déduire l'expression de u en fonction du temps. Tracer la courbe u = f(t).
- 3°) Peut-on retrouver, sans calcul, la valeur vers laquelle tend u lorsque t tend vers l'infini?
- 4°) Calculer la date t, pour laquelle la différence de potentiel u atteint 99% de sa valeur maximale.

On donne R = 47 k $\Omega$  ; C = 100  $\mu$ F ; E = 12V ;  $I_0$  = 1mA
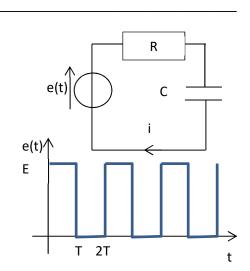
# Exercice n°4

A l'instant initial le condensateur est déchargé.

- 1°) Etablir les lois d'évolution de la ddp u(t) et de l'intensité :
  - a) pour 0 < t < T.
  - b) pour T < t < 2T
- 2°) On suppose T >> RC.
  - a) Tracer dans ce cas i(t) et u(t) pour  $t \in [0; 2T]$ .
- b) Exprimer pour chacune des alternances du signal les valeurs instantanées de l'énergie:
  - W<sub>g</sub> fournie par le générateur,
  - W<sub>C</sub> emmagasinée par le générateur,
  - W<sub>R</sub> dissipée par effet joule



#### Exercice n°5

Le condensateur C porte initialement la charge Q<sub>0</sub> tandis que le condensateur C' est déchargé.

On relie ces deux condensateurs comme indiqué sur le schéma et à t = 0 on ferme l'interrupteur K.

Exprimer q(t) et q'(t).

Faire un bilan énergétique entre l'instant initial et l'infini.

